

۲. يك ماژول مبدل اعداد decimal بين ۰ تا ۹۹ به BCD (Binary Coded Decimal) بنويسيد.

اکنون به ماژول قبل يك decoder نمایش اعداد دو رقمي بر روي نمایشگر 7-segment را اضافه کنید.

توصیف به صورت گذر داده باید انجام شود.

برای هر قسمت این سوال نوشتن یک عدد برنامه تست الزامی شود.